

单周期CPU实现报告

控制信号设计

```
typedef enum Vec2 {
    gprWriteRegisterSrc_rt,
    gprWriteRegisterSrc_rd,
    gprWriteRegisterSrc_ra
} GprWriteRegisterSrc;

typedef enum Vec2{
    gprWriteInputSrc_aluResult,
    gprWriteInputSrc_dmResult,
    gprWriteInputSrc_imm16
} GprWriteInputSrc;

typedef enum logic{
    aluInput1Src_gpr1,
    aluInput1Src_pc
} AluInput1Src;

typedef enum Vec2{
    aluInput2Src_gpr2,
    aluInput2Src_ext,
    aluInput2Src_4
}AluInput2Src;

typedef enum Vec2{
    pcJumpModeSrc_next=2'b00,
    pcJumpModeSrc_beq=2'b01,
    pcJumpModeSrc_abs=2'b10,
    pcJumpModeSrc_absreg=2'b11
}PcJumpModeSrc;

typedef enum Vec2{
    pcJumpInputSrc_0,
    pcJumpInputSrc_ext,
    pcJumpInputSrc_imm26,
    pcJumpInputSrc_gpr
}PcJumpInputSrc;

typedef struct packed{
    GprWriteRegisterSrc gprWriteRegisterSrc;
    GprWriteInputSrc gprWriteInputSrc;
    logic gprWriteEnabled;
    AluInput1Src aluInput1Src;
    AluInput2Src aluInput2Src;
    Aluop aluOp;
    logic dmwriteEnabled;
    logic extSign;
    PcJumpModeSrc pcJumpModeSrc;
    PcJumpInputSrc pcJumpInputSrc;
}ControlSignal;
```

	gpr.readRegister1	gpr.readRegister2	gpr.writeRegister	gpr.writeInput	gpr.writeEnabled	alu.A	alu.B	alu.Op	dm.address	dm.writeInput	dm.writeEnabled	ext.input	ext.signed	pc.jumpMode	pc.jumpInput
addu	rs	rt	rd	alu.C	1	gpr.readData1	gpr.readData2	addu						00	0
subu	rs	rt	rd	alu.C	1	gpr.readData1	gpr.readData2	subu						00	0
ori	rs		rt	alu.C	1	gpr.readData1	ext.output	ori				imm16	0	00	0
lw	rs		rt	dm.readResult	1	gpr.readData1	ext.output	addu	alu.C		0	imm16	1	00	0
sw	rs	rt			0	gpr.readData1	ext.output	addu	alu.C	gpr.readData2	1	imm16	1	00	0
beq	rs	rt			0	gpr.readData1	ext.output	subu				imm16	1	{1'b0, alu.Zero}	ext.output
lui			rt	{imm16, 16{0}}	1			lui						01	imm26
jal			5'b11111	alu.C	1	pc.pcValue	8	addu						11	gpr.readData1
jr	rs							jr							

控制信号描述

一共10个控制信号

无控制信号

例如通用寄存器组的输入，永远都只有一种可能输入，所以不需要放置控制信号，直接连线即可

通常控制信号

例如通用寄存器组的输出，有几种可能的输出就设计多大的控制信号，在后续用 case 赋值，如果是逻辑信号则直接连接。

特别的

- 引入了一个拓展器，拓展器接受一个控制信号区分 0 拓展和符号拓展，用来根据情况对 imm16 进行拓展
- 改写了 PC 模块，将本来的逻辑输入 jumpEnabled 改成了 2 位的 pcJumpMode，分别对应

```

2'b00: pcReg <= pcReg + 4;
2'b01: pcReg <= pcReg + 4 + {pcJumpInput[29:0], 2'b00};
// relative address
2'b10: pcReg <= {pcReg[31:28], pcJumpInput[25:0], 2'b00}; //
absolute address
2'b11: pcReg <= pcJumpInput; //
jump to address

```

与之对应地接入控制信号，比较特别的是 beq 这种需要条件控制的，会在上层如下额外处理，值得注意的是这种写法可能不适合之后的 50 条指令

```

if(controlSignal.pcJumpModeSrc == pcJumpModeSrc_beq)
    pcJumpMode = {1'b0, aluZero};
else
    pcJumpMode = controlSignal.pcJumpModeSrc;

```

- aluOP 对于 R 型指令直接取 funct，否则手动指定